



Nombre de la práctica	Programador			No.	1
Asignatura:	Arquitectura de computadoras	Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Duración de la práctica (Hrs)	12 horas

NOMBRE DEL ALUMNO: Miriam Teodoro Hernández

GRUPO: 3012


- I. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro): En El Salón de clases
- II. Material empleado: Laptob programas como proteus mplab Tabla protoboard ,
 Pic16F84A , 1 Catodo de 7 segmentos , Cristal oseilador de 5 mhz , 2 metros de utp , 20 leds 5 rojos 5 verdes 5 naranjas
 Programador de pics ,2 cristales de 5 mhz 2 capacitadores ceramicos
- III. Desarrollo de la práctica:

Códido con los pasos para realizar el Estos son los pasos para realizar el Estos son los pasos para realizar el





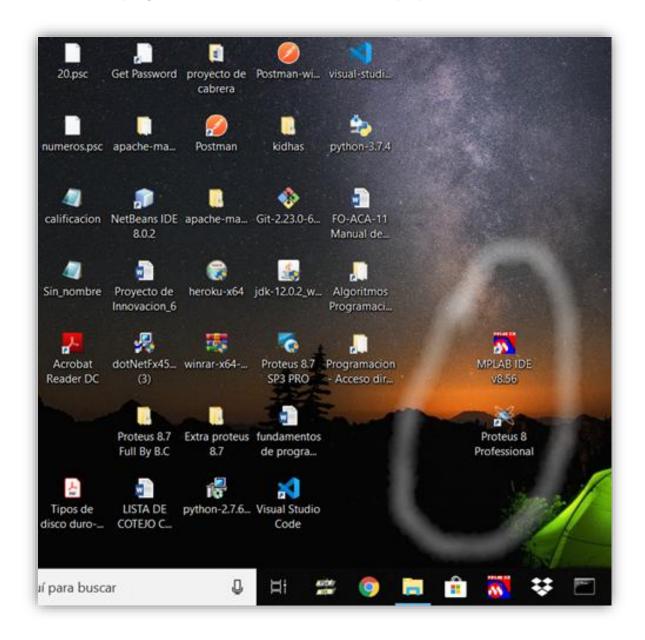
1.-Instalar los programas MPLAB Y PROTEUS en la laptop.








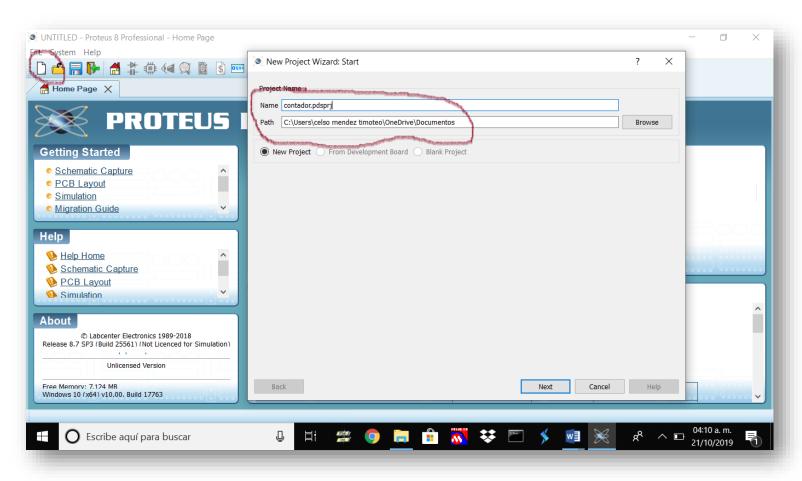2.- ejecutar PROTEUS y abrimos el programa, damos clic en NEW PROJECT y nombrar nuestro nuevo proyecto como contador.








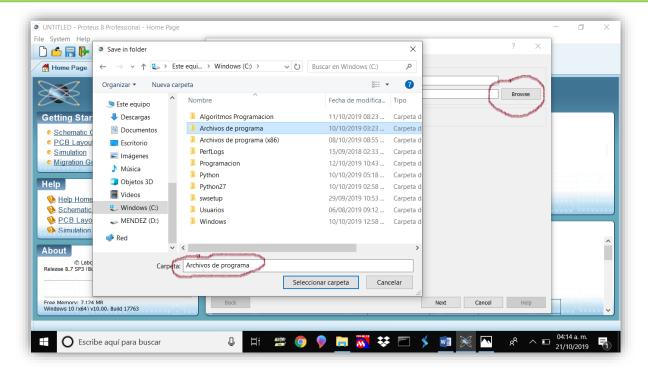


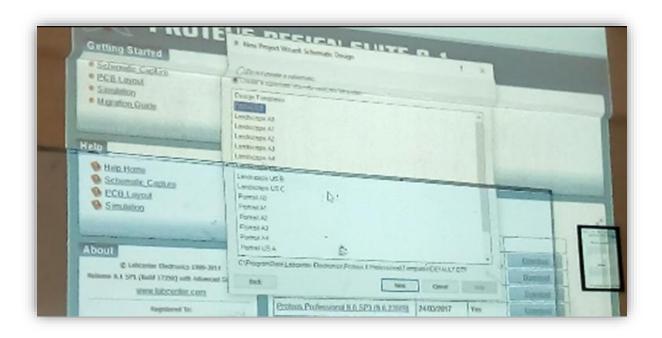3.- después damos en browse y guardarlo en alguna carpeta, después dar NEX.









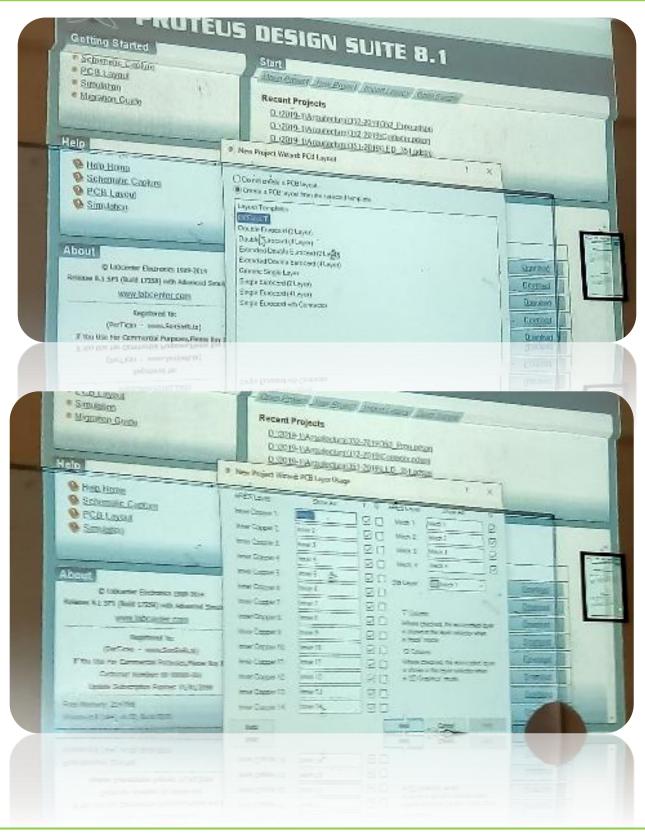





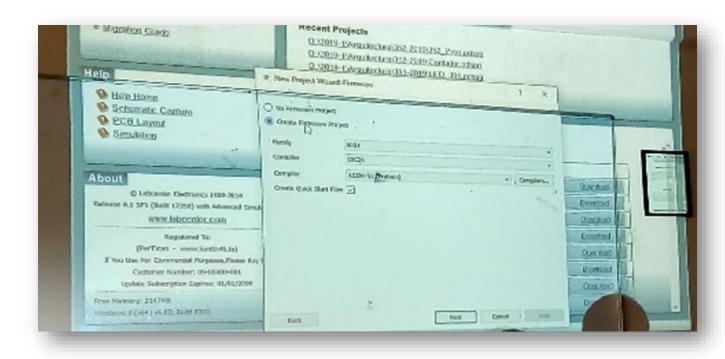

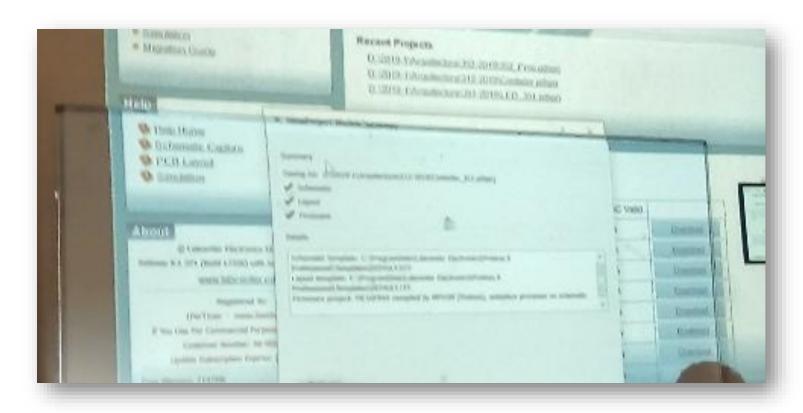






9.- Se carga el cátodo 7 segmentos.



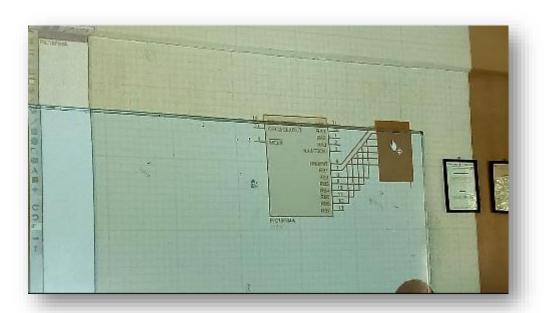
10.- Se conecta el cátodo 7 segmentos al pic.







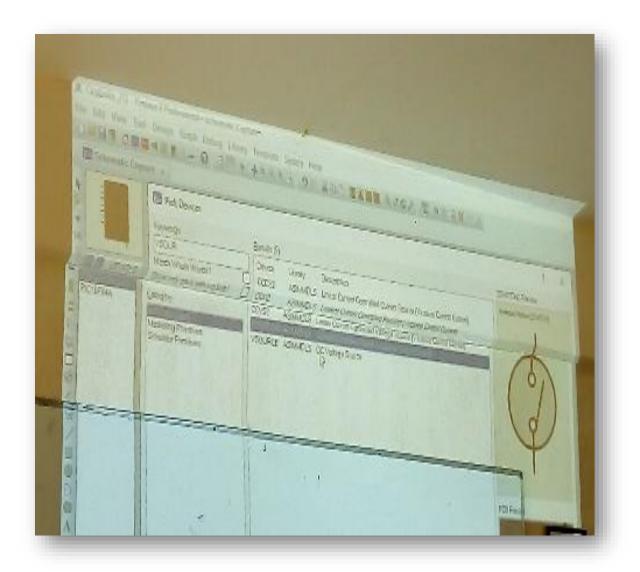
11.- seleccionar una fuente de poder "visour", de corriente directa.



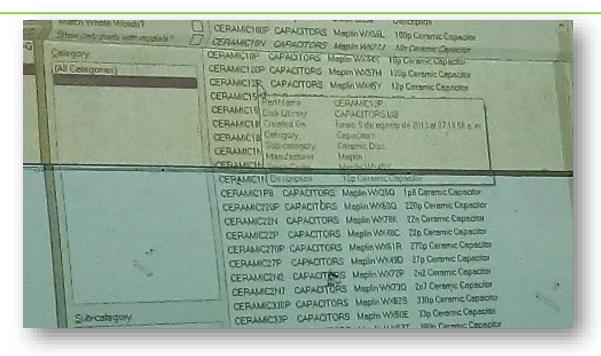
12.-cargar un componente llamado ceramic-capacitor, seleccionar caramic disc de 22 picofaradios.







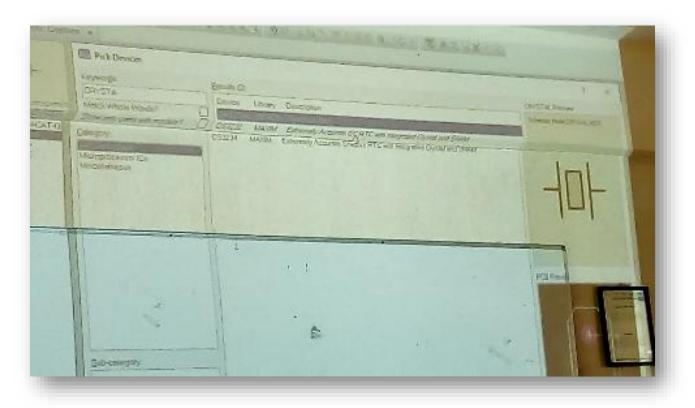
13.- Cargar un cristal oscilador de 5mhz.







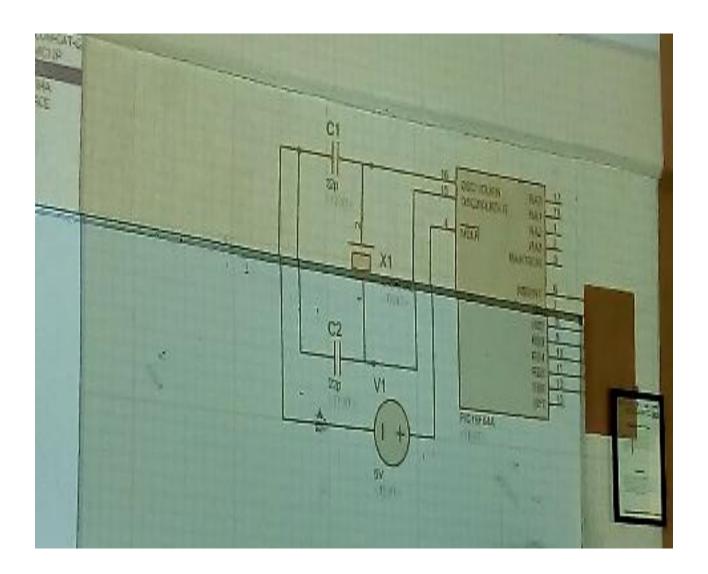
14.- hacer las conexiones correspondientes.



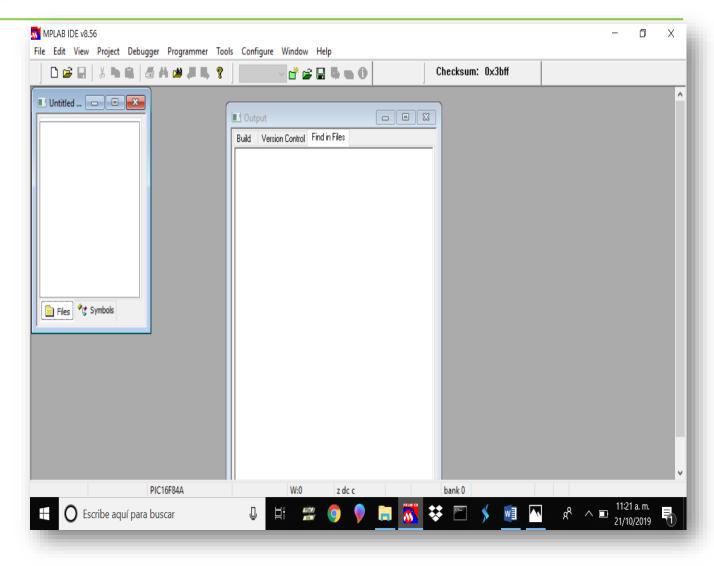15. ejecutar el programa MPLAB y abrimos.








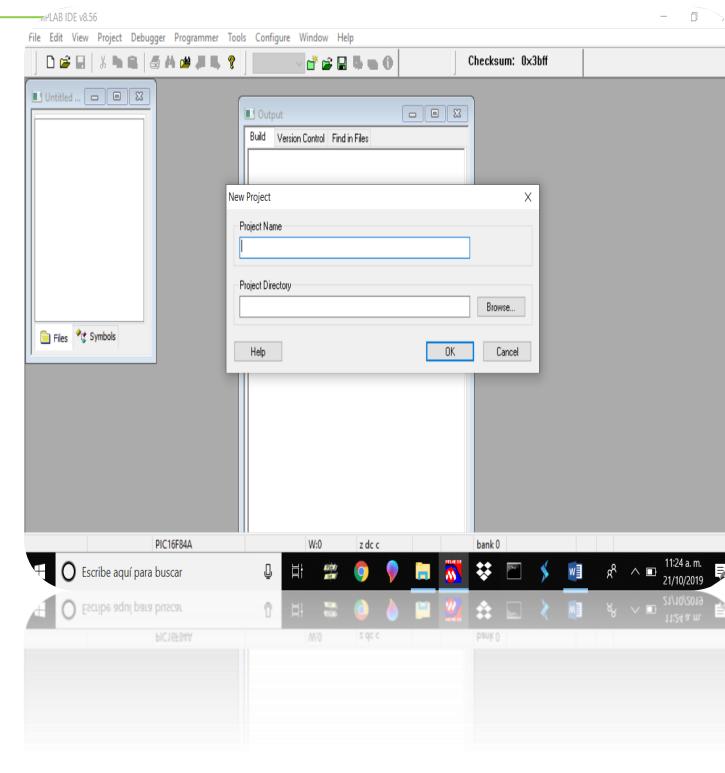16.- seleccionar Project y dar en New y nombrar el nuevo proyecto como contador.












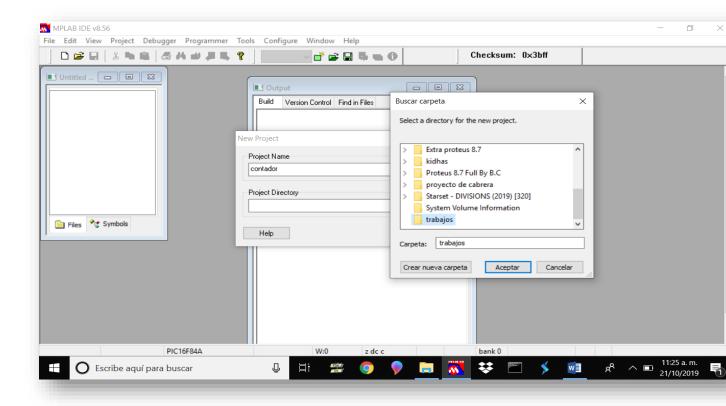
17.- seleccionar una carpeta donde guardarlo







18.-escribir el código.

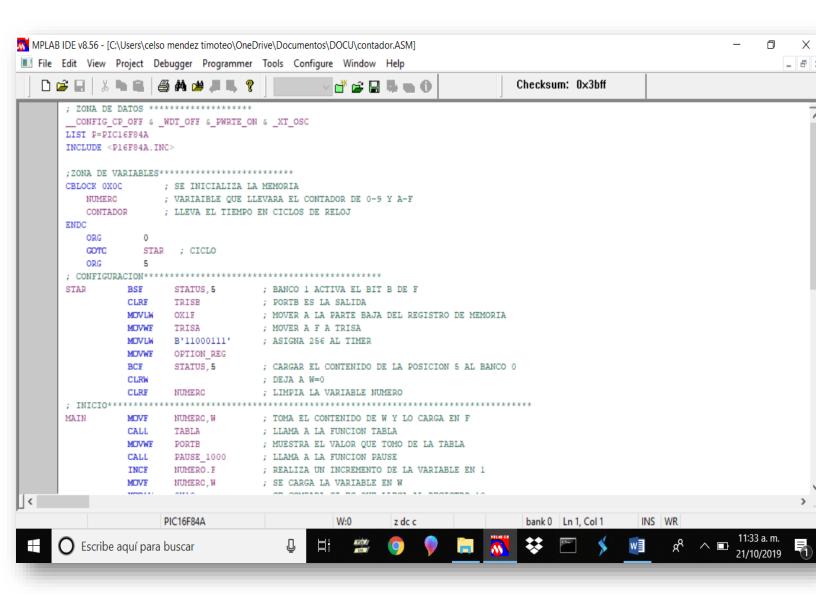






CLRW CLRF NUMERO ; INICIO**********************************		
CLRF NUMERO ; ILTMPIA LA VARIABLE NUMERO ; INICIO**********************************	Archivo Edición Formato V	er Ayuda
MAIN MOVF NUMERO, W ; TOMA EL CONTENIDO DE W Y LO CARGA EN F CALL TABLA ; LLAMA A LA FUNCION TABLA INCF NUMERO, F MOVWF PORTB ; MUESTRA EL VALOR QUE TOMO DE LA TABLA CALL PAUSE_1000 ; LLAMA A LA FUNCION PAUSE INCF NUMERO, F ; REALIZA UN INCREMENTO DE LA VARIALE EN 1 MOVF NUEMRO, W ; SE CARGA LA VARIABLE EN W XORLW OX10 ; SE COMPARA SI ES QUE LLEGA AL REGISTRO 10 BTFSS STATUS, Z ; VERIFICA SI A LLEGADO GOTO MAIN ; SE REGRESA AL MAIN CLRW ; AL LLEGAR A 10 SE RESETEA A F CLRF NUMERO ; SE LIMPIA A NUMERO GOTO MAIN ; SE REGRESA A MAIN ;FIN DE INICIO**********************************	CLRF	
; PAUSE_1000 SE REALIZA UN RETARDO DE 1 SEGUNDO************************************	MAIN MOVF NUMERO CALL INCF MOVWF CALL INCF MOVF XORLW BTFSS GOTO CLRW CLRF	TABLA NUMERO,F PORTB ; MUESTRA EL VALOR QUE TOMO DE LA TABLA PAUSE_1000 ; LLAMA A LA FUNCION PAUSE NUMERO,F ; REALIZA UN INCREMENTO DE LA VARIALE EN 1 NUEMRO,W 0X10 ; SE CARGA LA VARIABLE EN W 0X10 ; SE COMPARA SI ES QUE LLEGA AL REGISTRO 10 STATUS,Z MAIN ; VERIFICA SI A LLEGADO ; SE REGRESA AL MAIN ; AL LLEGAR A 10 SE RESETEA A F NUMERO MAIN ; SE LIMPIA A NUMERO MAIN ; SE REGRESA A MAIN
DELAY2 BTFSS INTCON,TOIF GOTO DELAY2 ;BUCLE DE DELAY2 DECFSZ CONTADOR,F GOTO DELAY ;BUCLE EN DELAY ;BUCLE EN DELAY ;REGRESA ;TABLA***********************************	;PAUSE_1000 SE REALIZA PAUSE_1000 MOVLW	UN RETARDO DE 1 SEGUNDO************************************
TABLA ADDWF PCL,F ;SE INICIALIZA LA FUNCION TABLA CON EL CONTENIDO DE F RETLW B'00111111' ;0 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS		INTCON,TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESVORDAMIENTO DE TMRO GOTO DELAY2 ; BUCLE DE DELAY2 CONTADOR,F ; DRECREMENTA EN 1 EL CONTADOR GOTO DELAY ; BUCLE EN DELAY
END III	TABLA ADDWF PCL,F RETLW END	;SE INICIALIZA LA FUNCION TABLA CON EL CONTENIDO DE F B'00111111';O EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS





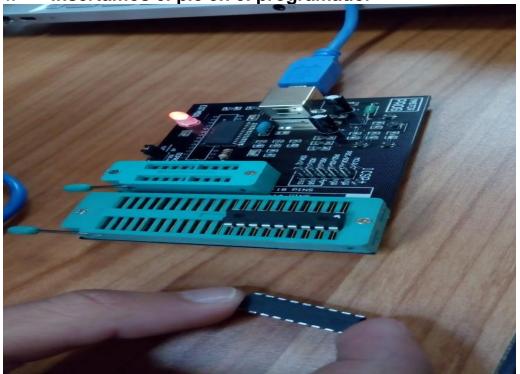Estos son los pasos para programación y cómo llegamos a la tabla protoboard











2._Se programo el pic 16F84A.



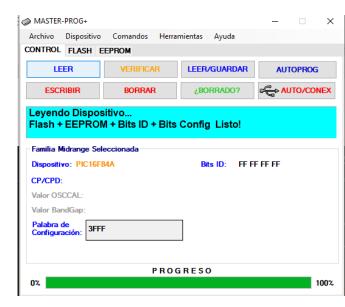

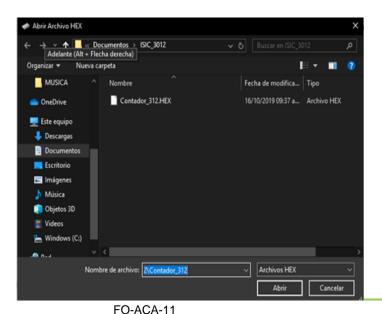



FU-ACA-11

Fecha: 25/10/2018

Versión 1

Cualquier documento no identificado como Controlado se considera COPIA NO CONTROLADA y no es auditable.









3 : En la tabla protoboard se inserto el pic de modo que quedara en medio de la tabla


protoboard








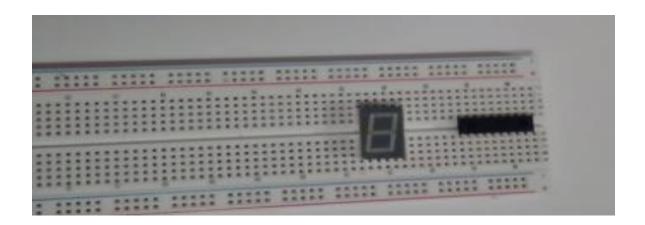4. Se coloco el catodo común de 7 segmentos no muy cerca ni muy retirado del pic



5. insertamos la instalación

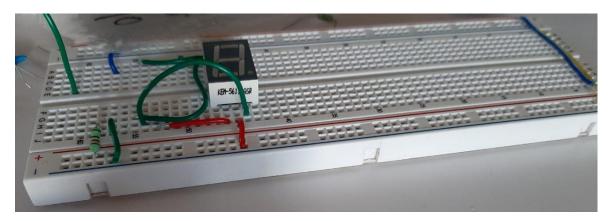


FO-ACA-11 Fecha: 25/10/2018






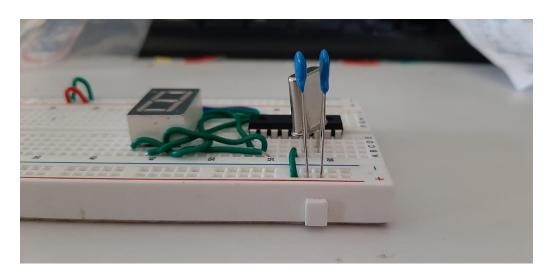6. Se coloco la resistencia, el capacitadores cerámicos y el cristal



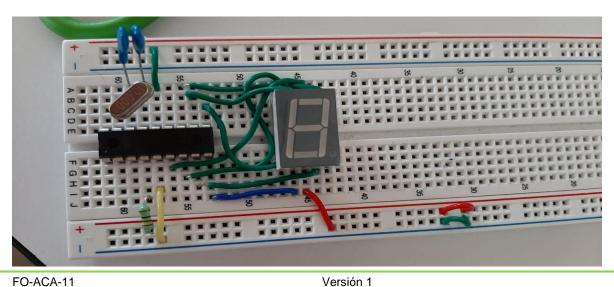7. ya quedo listo solo falta conectar la tabla ala energía



Fecha: 25/10/2018





8.hicimos funcionar la instalación

